



Alarm Clock

Ren-Der Chen (陳仁德)

Department of Computer Science and
Information Engineering

National Changhua University of Education

E-mail: rdchen@cc.ncue.edu.tw


Spring, 2025

實驗內容

- 利用seg77設計一個具鬧鐘功能之時鐘電路。
- 鬧鐘動作之時間由外部輸入，以led亮燈表示鬧鐘正在動作，持續時間為10分鐘，之後led自動變暗。
- 將所設計之電路燒錄至FPGA晶片中，並利用實驗板週邊進行電路功能驗證。


alarm_clock_top 電路方塊圖

- Create a new project – alarm_clock_top

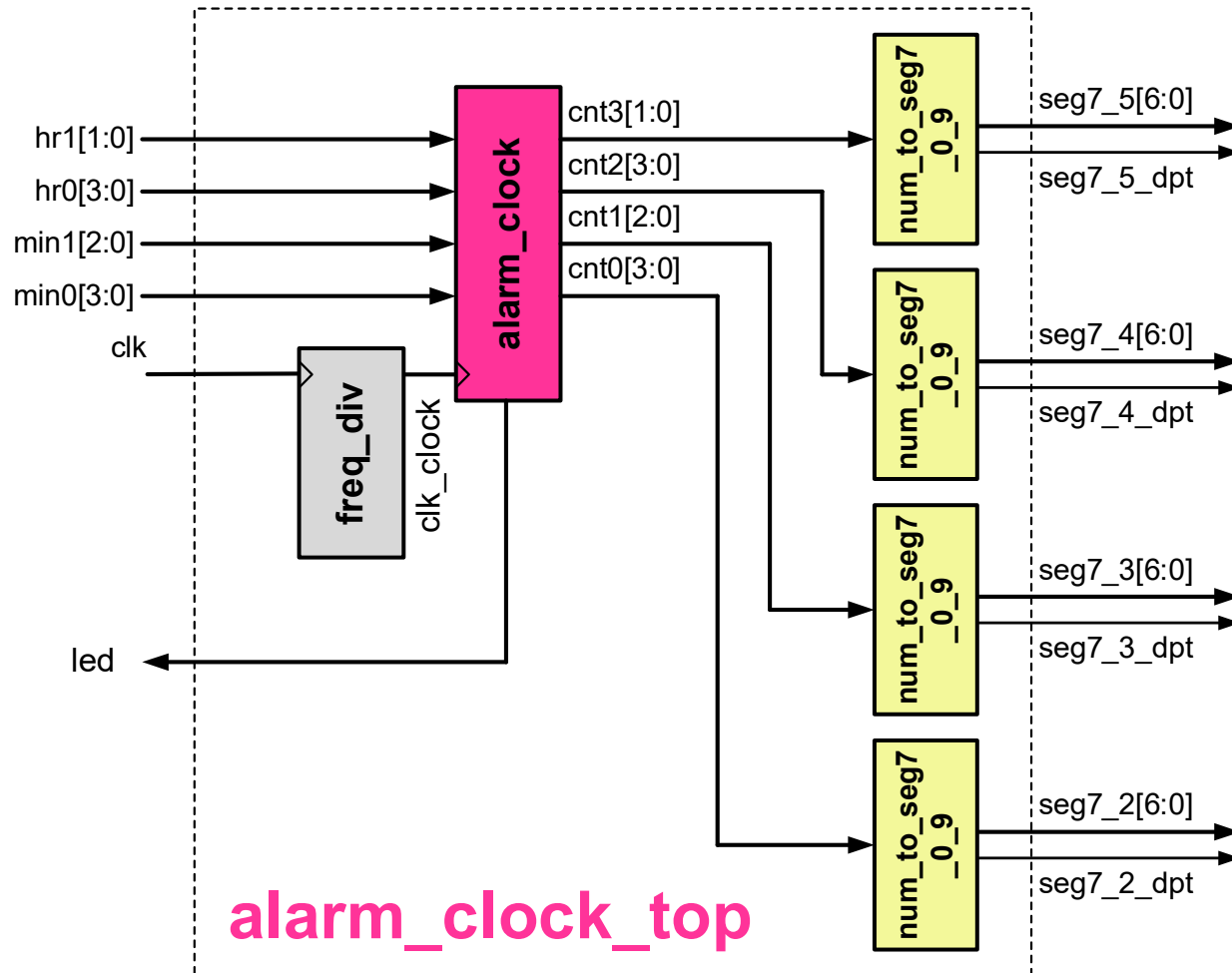

Design 1: cnt_00_59_bcd (1/3)

- 設計一個00-59 bcd計數器cnt_00_59_bcd.v，作為時鐘之“分鐘”部分，並加入至project中。
- 計數範圍為 00, 01, 02, 03, ..., 58, 59, 00, 01, 02, ...。

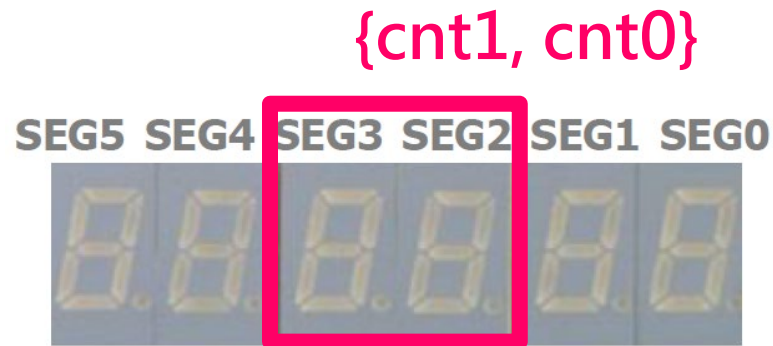

Design 1: cnt_00_59_bcd (2/3)

```
module cnt_00_59_bcd(clk, rst, carry_out, cnt1, cnt0);  
    input    clk, rst;  
    output   carry_out;  
    output   reg [2:0] cnt1;  
    output   reg [3:0] cnt0;  
  
    assign   carry_out =  
        ({cnt1, cnt0} == {3'd5, 4'd9})
```


// {cnt1, cnt0} = 59 時產生進位(carry_out=1)至小時部分

Design 1: cnt_00_59_bcd (3/3)


```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst)
        {cnt1, cnt0} = {3'd0, 4'd0}; // 00
    else
        if ({cnt1, cnt0} == {3'd5, 4'd9}) // 59->00
            {cnt1, cnt0} = 
        else if (cnt0 == 4'd9)
            // 09->10, 19->20, 29->30, 39->40, 49->50
            {cnt1, cnt0} = 
        else
            cnt0 =  // +1
end // always
endmodule
```

// {cnt1, cnt0} = 00, 01, 02, 03, ..., 58, 59, 00, 01, 02, ...

 Functional Simulation for “cnt_00_59_bcd”



$\{\text{cnt1}, \text{cnt0}\} = \underline{00}, 01, 02, 03, \dots, 58, 59, \underline{00}, 01, 02, \dots$

 

Design 2: cnt_00_23_bcd (1/2)

- 設計一個00-23 bcd計數器cnt_00_23_bcd.v，作為時鐘之”小時”部分，並加入至project中。
- 計數範圍為 00, 01, 02, 03, ..., 22, 23, 00, 01, 02, ...。

{cnt1, cnt0}




Design 2: cnt_00_23_bcd (2/2)


```
module cnt_00_23_bcd(clk, rst, en, cnt1, cnt0);
    input    clk, rst, en;
    output   reg [1:0] cnt1;
    output   reg [3:0] cnt0;

    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst)
            {cnt1, cnt0} = {2'd0, 4'd0}; // 00
        else if (en == 1'b1) begin
            if ({cnt1, cnt0} == {2'd2, 4'd3}) // 23->00
                {cnt1, cnt0} = 
            else if (cnt0 == 4'd9)
                // 09->10, 19->20
                {cnt1, cnt0} = 
            else
                cnt0 =  // +1
        end // else if
    end // always
endmodule
```

 Functional Simulation for “cnt_00_23_bcd”



{cnt1, cnt0} = 00, 01, 02, 03, ..., 22, 23, 00, 01, 02, ...

 

Design 3: clock (1/2)

- 設計一個時鐘電路clock.v，並加入至project中。
- 電路輸出含小時及分鐘(hr:min)部分，計數範圍為 00:00, 00:01, 00:02, ..., 00:58, 00:59, 01:00, 01:01, ..., 23:58, 23:59, 00:00, 00:01, 00:02, ...。



Design 3: clock (2/2)

```
module clock(clk, rst, cnt3, cnt2, cnt1, cnt0);
```

```
    input    clk , rst;
```


```
    output   [1:0] cnt3;
```

```
    output   [3:0] cnt2;
```

```
    output   [2:0] cnt1;
```

```
    output   [3:0] cnt0;
```

```
    wire     carry0;
```

 

```
    // hour
```


```
    cnt_00_23_bcd m0
```

```
    // minute
```


```
    cnt_00_59_bcd m1
```

```
endmodule
```

Functional Simulation for “clock”

 

 
$\{cnt3, cnt2, cnt1, cnt0\} = \underline{00:00}, 00:01, 00:02, 00:03, \dots$



$\{cnt3, cnt2, cnt1, cnt0\} = 23:58, 23:59, \underline{00:00}, 00:01$

Design 4: alarm_clock (1/5)

- 利用時鐘電路clock.v，設計一個具鬧鐘功能之時鐘電路alarm_clock.v，並加入至project中。
- 當所設定之時間與目前clock計數之時間相同時，產生led_on信號，使led燈亮，表示鬧鐘動作。
- 該led燈亮持續10 mins後，自動變暗，表示鬧鐘不再動作。

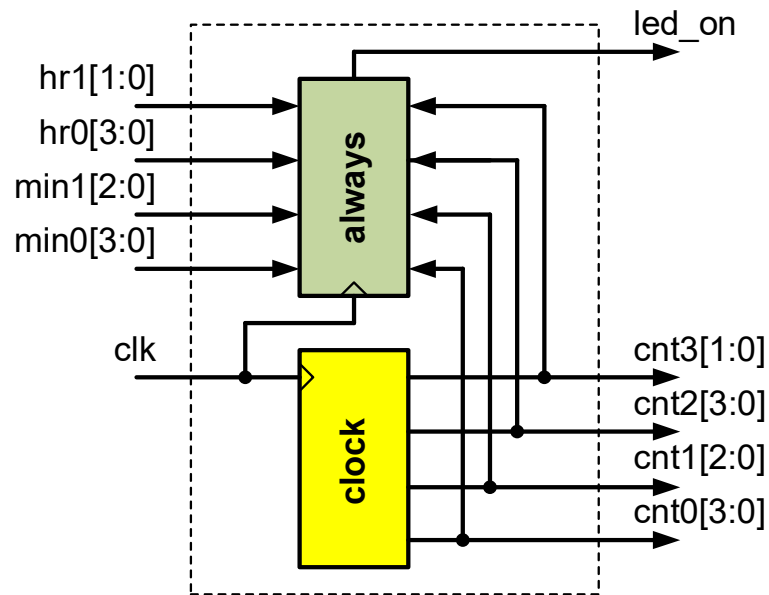

Design 4: alarm_clock (2/5)

```
module alarm_clock(clk, rst, hr1, hr0, min1, min0,
cnt3, cnt2, cnt1, cnt0, led_on);
```

```
    input      clk, rst;
```

```
    input      [1:0] hr1;
```

```
    input      [3:0] hr0;
```

```
    input      [2:0] min1;
```

```
    input      [3:0] min0;
```

```
    output     [1:0] cnt3;
```

```
    output     [3:0] cnt2;
```

```
    output     [2:0] cnt1;
```


```
    output     [3:0] cnt0;
```

```
    output     reg led_on;
```

```
    reg        [3:0] dur_cnt;
```

```
    // time for led on, 10 mins
```

```
clock m0
```

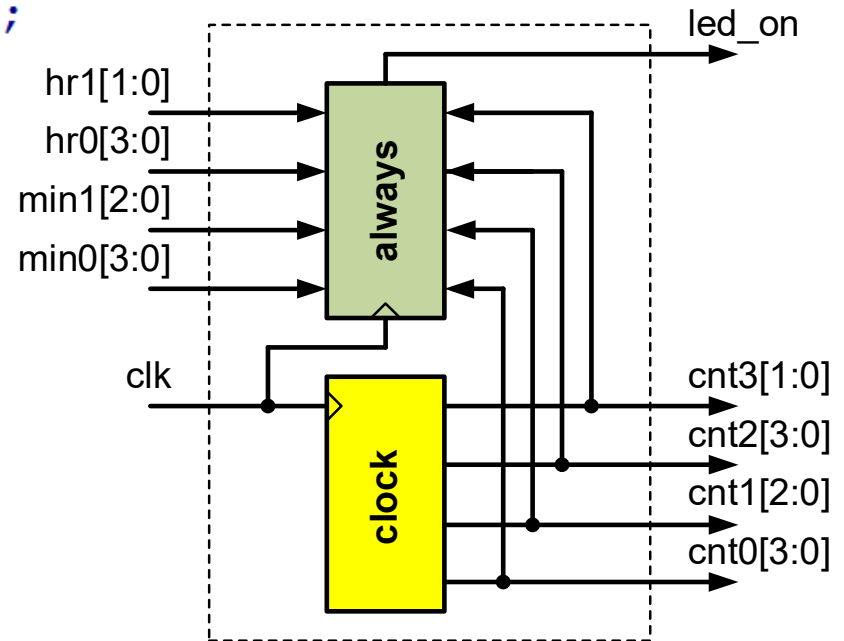

鬧鐘有動作, led_on=1, led亮

鬧鐘無動作, led_on=0, led暗

dur_cnt: 記錄鬧鐘動作之時間, 預
設為10分鐘關閉鬧鐘

Design 4: alarm_clock (3/5)

```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst)
        led_on = 1'b0;
    else begin
        // alarm on
        // {hr1, hr0, min1, min0} <=> {cnt3, cnt2, cnt1, cnt0}
        // {a, a, a, (1-9)} <=> {a, a, a, (0-8)}, ex. 10:28 <=> 10:27
        // {a, a, (1-5), 0} <=> {a, a, (0-4), 9}, ex. 12:30 <=> 12:29
        // {a, (1-9), 0, 0} <=> {a, (0-8), 5, 9}, ex. 15:00 <=> 14:59
        // {(1-2), 0, 0, 0} <=> {(0-1), 9, 5, 9}, ex. 20:00 <=> 19:59
        // {0, 0, 0, 0} <=> {2, 3, 5, 9}, ex. 00:00 <=> 23:59
    end
end
```

為使鬧鐘在設定之時間啟動(led on), 當目前時間
為(設定時間-1 min)時, led_on設定為1

Design 4: alarm_clock (4/5)

```
if (
  ( (cnt3 == hr1) && (cnt2 == hr0) && (cnt1 == min1) && (cnt0 == min0-1'b1) ) ||

  ( (cnt3 == hr1) && (cnt2 == hr0) && (cnt1 == min1-1'b1) && (cnt0 == 4'd9) &&
    (min0 == 4'd0) ) ||

  ( (cnt3 == hr1-1'b1) && (cnt2 == 4'd9) && (cnt1 == 3'd5) && (cnt0 == 4'd9) &&
    (hr0 == 4'd0) && (min1 == 3'd0) && (min0 == 4'd0) ) ||

  ( (cnt3 == 2'd2) && (cnt2 == 4'd3) && (cnt1 == 3'd5) && (cnt0 == 4'd9) &&
    (hr1 == 2'd0) && (hr0 == 4'd0) && (min1 == 3'd0) && (min0 == 4'd0) )
) begin

  led_on = 1'b1;
  dur_cnt = 4'd0;
end // if
```

鬧鐘開始動作
led_on=1, led亮

{hr1, hr0, min1, min0}	<->	{cnt3, cnt2, cnt1, cnt0}
{a, a, a, (1-9)}	<->	{a, a, a, (0-8)}, ex. 10:28 <-> 10:27
{a, a, (1-5), 0}	<->	{a, a, (0-4), 9}, ex. 12:30 <-> 12:29
{a, (1-9), 0, 0}	<->	{a, (0-8), 5, 9}, ex. 15:00 <-> 14:59
{(1-2), 0, 0, 0}	<->	{(0-1), 9, 5, 9}, ex. 20:00 <-> 19:59
{0, 0, 0, 0}	<->	{2, 3, 5, 9}, ex. 00:00 <-> 23:59

Design 4: alarm_clock (5/5)

```
    if (led_on == 1'b1) begin
        dur_cnt = 
        if (dur_cnt == ) led_on = 1'b0;
    end // if
end // else
end // always
endmodule
```


鬧鐘動作時間
遞增 1 min

鬧鐘動作時間是否已
到10 mins, 判斷10?

鬧鐘結束動作
led_on=0, led暗


Functional Simulation for “alarm_clock” (1/5)

■ {hr1, hr0, min1, min0} = 10:28

 


Functional Simulation for “alarm_clock” (2/5)

■ {hr1, hr0, min1, min0} = 12:30

 


Functional Simulation for “alarm_clock” (3/5)

■ {hr1, hr0, min1, min0} = 15:00

 


Functional Simulation for “alarm_clock” (4/5)

■ {hr1, hr0, min1, min0} = 20:00

 


Functional Simulation for “alarm_clock” (5/5)

■ {hr1, hr0, min1, min0} = 00:00

 

Design 5: alarm_clock_top (1/3)

- 設計alarm_clock_top.v並加入至project中，整合所有電路模組。

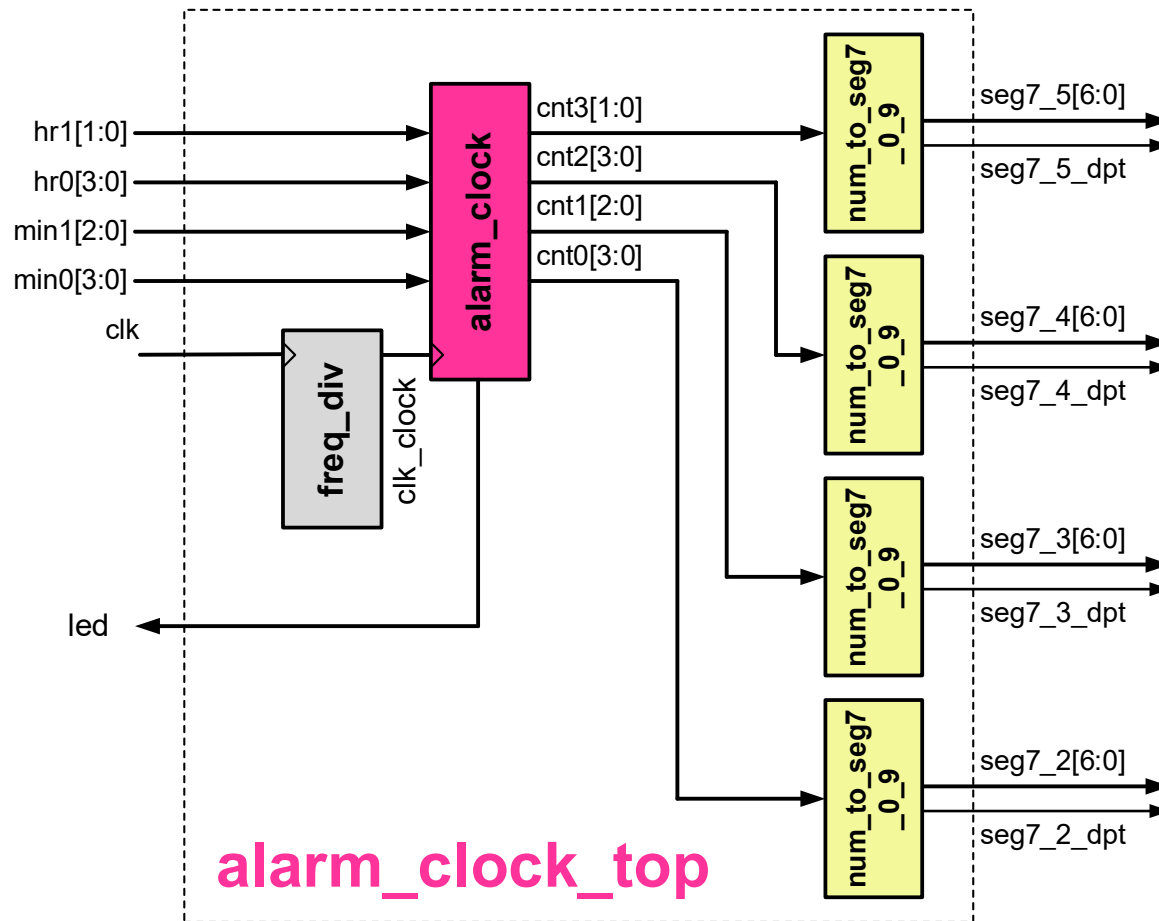

Design 5: alarm_clock_top (2/3)


```
module alarm_clock_top (clk, rst, hr1, hr0, min1, min0,
seg7_5, seg7_5_dpt, seg7_4, seg7_4_dpt,
seg7_3, seg7_3_dpt, seg7_2, seg7_2_dpt,
led);
```

```
    input    clk, rst;
    input    [1:0] hr1;
    input    [3:0] hr0;
    input    [2:0] min1;
    input    [3:0] min0;
```


```
    output   [6:0] seg7_5, seg7_4, seg7_3, seg7_2;
    output   seg7_5_dpt, seg7_4_dpt, seg7_3_dpt, seg7_2_dpt;
    output   led;
```

```
    wire    [1:0] cnt3;
    wire    [3:0] cnt2;
    wire    [2:0] cnt1;
    wire    [3:0] cnt0;
```


```
    wire    clk_clock;
    wire    led;
```

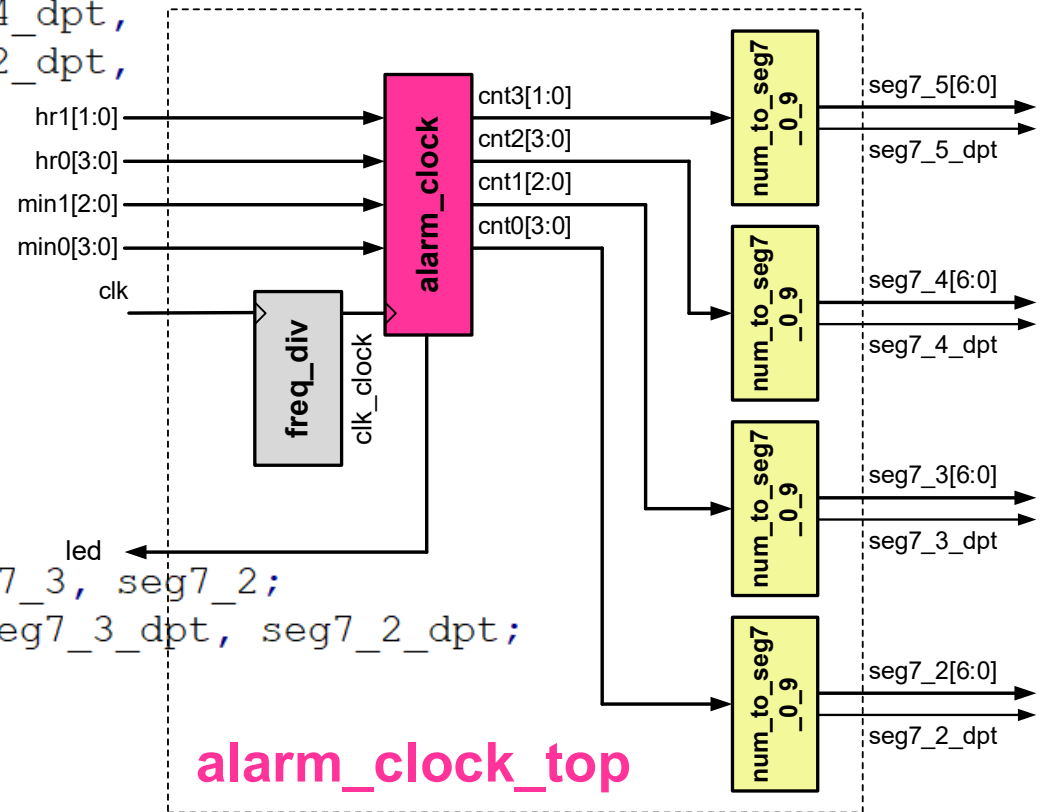

Design 5: alarm_clock_top (3/3)

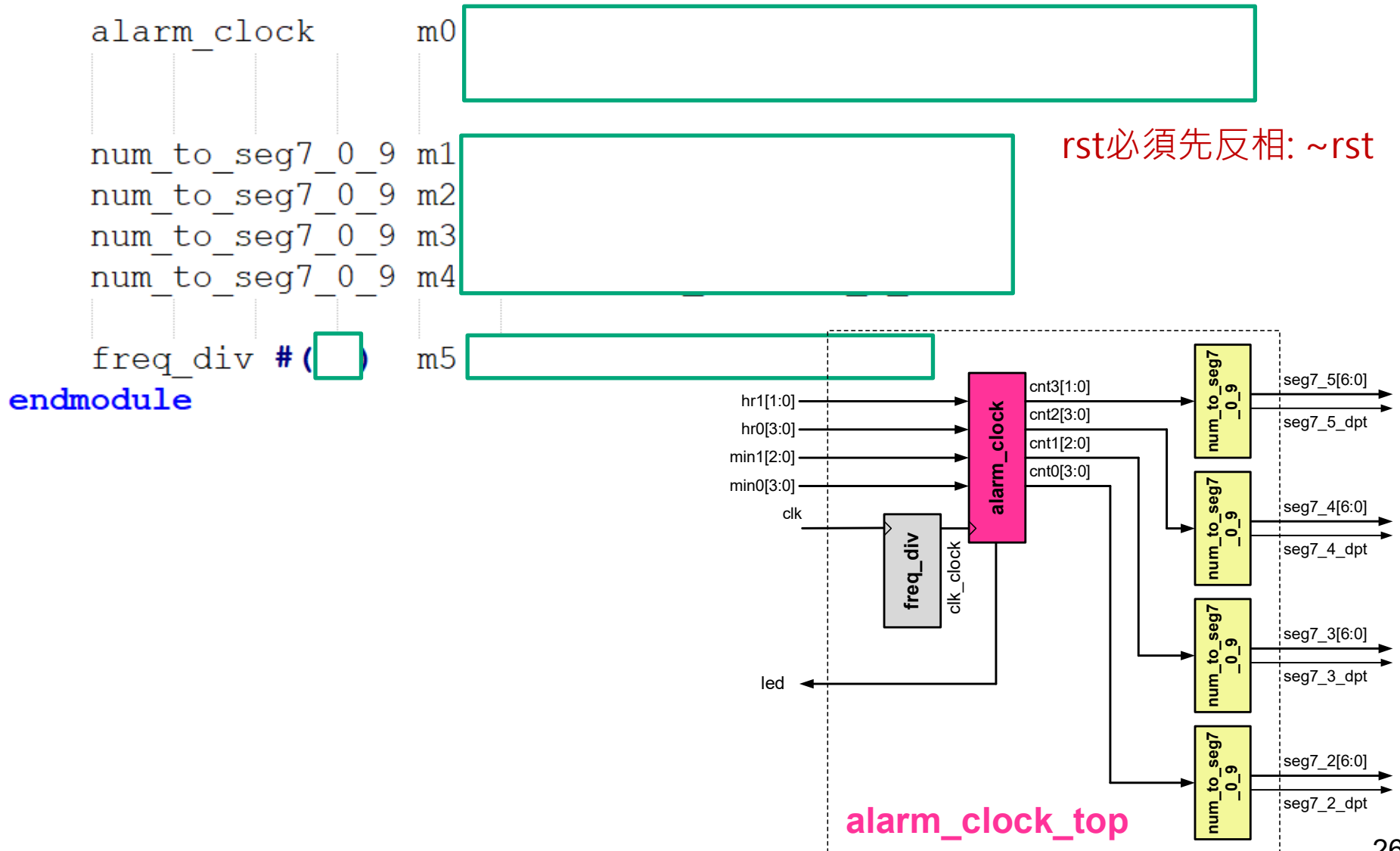

Pin Assignments

 

hr1[1:0], hr0[2:0], min1[1:0], min0[2:0]

seg7_5, seg7_5_dpt
seg7_4, seg7_4_dpt
seg7_3, seg7_3_dpt
seg7_2, seg7_2_dpt

部分驗證

hr1: 0-2
hr0: 0-7
min1: 0-3
min0: 0-7

clk

Clocks: 50 MHZ

CLK1: P11

CLK2: N14

rst



KEY0: B8

KEY1: A7

Push: 0

Not push: 1

File List

■ Verilog files

- freq_div.v
- num_to_seg7_0_9.v
- cnt_00_59_bcd.v
- cnt_00_23_bcd.v
- clock.v
- alarm_clock.v
- alarm_clock_top.v

■ Waveform files

- cnt_00_59_bcd.vwf
- cnt_00_23_bcd.vwf
- clock.vwf
- alarm_clock.vwf

實驗結果驗收

- 修改上述 alarm_clock_top.v 電路，利用led信號控制 clk_timer信號，當led為0(暗)時(鬧鐘設定時間未到)，clock以高速計數。而當led為1(亮)時(鬧鐘時間已到)，clock以慢速計數10次(肉眼可觀察之程度)，之後clock恢復高速計數。

- 請老師或助教驗收以下鬧鐘所設定之時間

(1) 03:31 (2) 06:16
(3) 12:35 (4) 17:27
(5) 20:14 (6) 21:02

```
module alarm_clock_top (clk,  
    seg7_5, seg7_5_dpt, seg7_4,  
    seg7_3, seg7_3_dpt, seg7_2,  
    led);  
    input    clk, rst;  
    input    [1:0] hr1;  
    input    [3:0] hr0;  
    input    [2:0] min1;  
    input    [3:0] min0;
```

input信號未接switch時，預設值為1
因此hr0, min1, min0的bit數要縮減
成switch個數