

# 數位系統技術



## Calculator

Ren-Der Chen (陳仁德)

Department of Computer Science and  
Information Engineering

National Changhua University of Education

E-mail: [rdchen@cc.ncue.edu.tw](mailto:rdchen@cc.ncue.edu.tw)

Spring, 2025

# 說明

---

- 本實驗前半段為使用ModelSim (or Quartus II)模擬電路行為，同學完成key\_buffer.v之設計，並視需要觀察模擬結果。
- 後半段為使用Quartus II驗證電路於實驗板之行為，同學修改key\_buffer.v之輸入/輸出信號，設計keyboard2\_top.v，並完成電路燒錄，觀察驗證結果。

# 實驗內容 (1/3)

- 修改keyboard單元，設計一簡易之計算機電路，由 keyboard輸入兩個數字後，執行**加法運算**( $X + Y = Z$ )，輸入之數字最多為6位數。
- Ex.  $386 + 92 = 478$ ，**Clr** 為清除鍵



Keyboard

## 實驗內容 (2/3)

---

- 設計一個資料儲存電路 `key_buf_code_1[23:0]` 以存放 X (最多6位數字) , 每個數字4位元。
- 按下 `keyboard` 的其中一個 `0~9` 鍵時 , 數字會存入 `key_buf_code_1[3:0]` 位置 , 原先在 `key_buf_code_1[19:0]` 的數字則會左移。
- 另外再設計一個資料儲存電路 `key_buf_code_2[23:0]` 以存放 Y 。

## 實驗內容 (3/3)

---



- 一開始，當keyboard有按鍵按下時(press=1)，所按之鍵的二進位值會顯示於輸出信號scan\_code[3:0]。
- 當0-9鍵按下時，按鍵的值會存放於key\_buf\_code\_1，接著當“+”鍵按下後，後續的0-9鍵則會存放於key\_buf\_code\_2。
- 最後再按下“=”鍵時，會將key\_buf\_code\_1 (BCD編碼)之值轉碼於add\_1[19:0]，將key\_buf\_code\_2 (BCD編碼)之值轉碼於add\_2[19:0]，之後將add\_1與add\_2相加之結果顯示於sum[20:0]。
- 當按下“Clr”鍵時，所有紀錄之資料均清除為0。

# Example

---

- 按下**3** · key\_buf\_code\_1 = \_\_\_\_\_3
- 按下**8** · key\_buf\_code\_1 = \_\_\_\_\_38
- 按下**6** · key\_buf\_code\_1 = \_\_\_\_\_386
- 按下**+**
- 按下**9** · key\_buf\_code\_2 = \_\_\_\_\_9
- 按下**2** · key\_buf\_code\_2 = \_\_\_\_\_92
- 按下**=** · sum = 478
- 按下**Clr** · 所有紀錄之資料均清除為0

# keyboard\_top 電路方塊圖

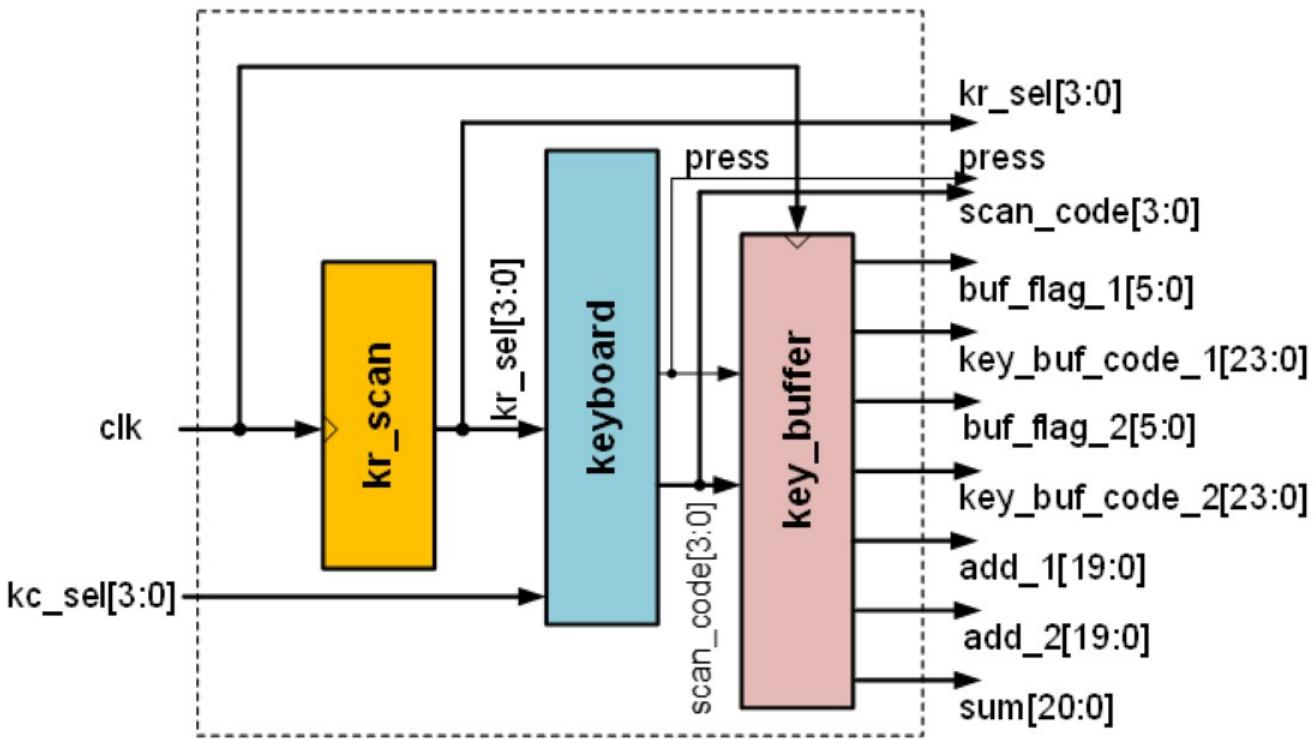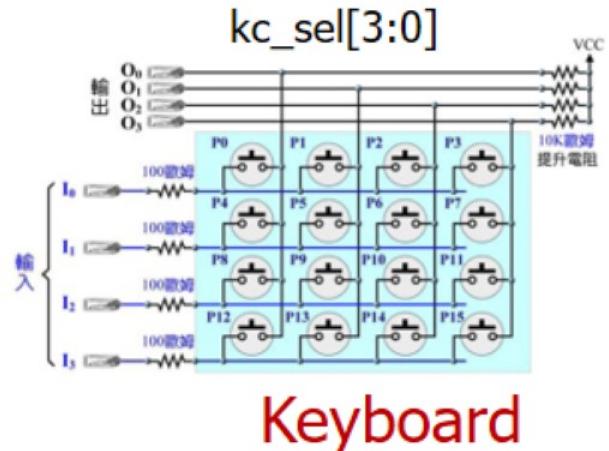

**keyboard\_top**


# Design 1: kr\_scan

- 設計keyboard之row掃描電路kr\_scan.v，由上至下掃描keyboard。

```
module kr_scan(clk, rst, kr_out);
    input clk, rst;
    output reg [3:0] kr_out;

    always@ (posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst)
            kr_out = 4'b1110; // top row
        else // left circular shift
            kr_out = {kr_out[2:0], kr_out[3]};
            // 1110 -> 1101 -> 1011 -> 0111
            // select row from up to down
    end
endmodule
```

1110  
1101  
1011  
0111

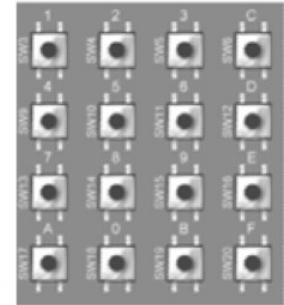

## Design 2: keyboard (1/6)

- 設計keyboard偵測電路keyboard.v，判斷keyboard是否有按鍵按下，並產生按鍵之二進位編碼。


```
module keyboard(kr, kc, press, scan_code);
    input [3:0] kr;
    input [3:0] kc;
    output reg press;
    output reg [3:0] scan_code;

    always@(kr or kc) begin
        case(kr)
```

1. kr[3:0]為keyboard的row掃描輸入
2. kc[3:0]為keyboard的column偵測輸出
3. 若keyboard偵測到有任何鍵按下去，press之值為1
4. scan\_code[3:0]為所按之鍵的二進位編碼

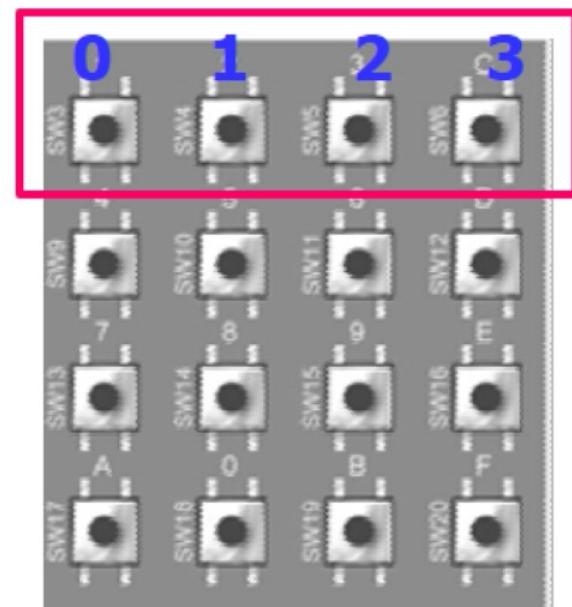
## Design 2: keyboard (2/6)

```
4'b1110: // 1st row
case(kc)
    4'b1110: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h0;
    end // 0
    4'b1101: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h1;
    end // 1
    4'b1011: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h2;
    end // 2
    4'b0111: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h3;
    end // 3
    default: begin press = 1'b0;
                scan_code = 4'h0;
    end // default
endcase
```



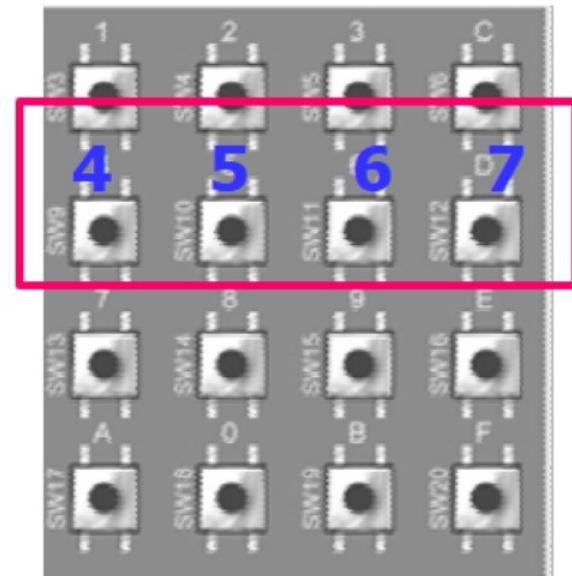
## Design 2: keyboard (3/6)

```
4'b1101: // 2nd row
case(kc)
    4'b1110: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h4;
            end // 4
    4'b1101: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h5;
            end // 5
    4'b1011: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h6;
            end // 6
    4'b0111: begin press = 1'b1;
                scan_code = 4'h7;
            end // 7
default: begin press = 1'b0;
            scan_code = 4'h0;
        end // default
endcase
```



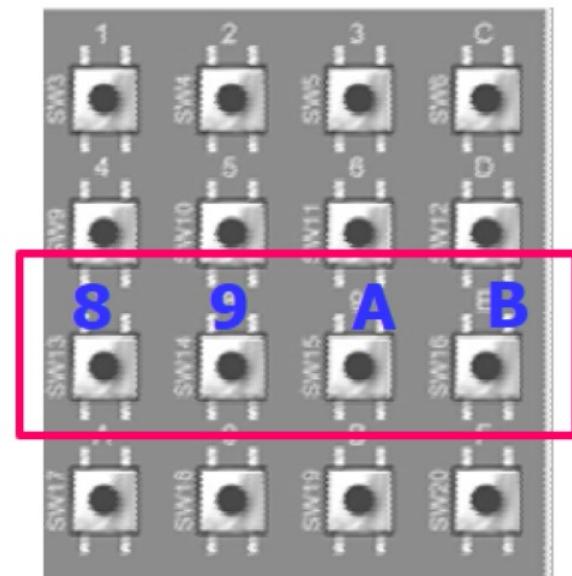
## Design 2: keyboard (4/6)

```
4'b1011: // 3rd row
  case(kc)
    4'b1110: begin  press =1'b1;
                  scan_code = 4'h8;
                  end // 8
    4'b1101: begin  press =1'b1;
                  scan_code = 4'h9;
                  end // 9
    4'b1011: begin  press =1'b1;
                  scan_code = 4'hA;
                  end // A
    4'b0111: begin  press =1'b1;
                  scan_code = 4'hB;
                  end // B
    default: begin  press =1'b0;
                  scan_code = 4'h0;
                  end // default
  endcase
```


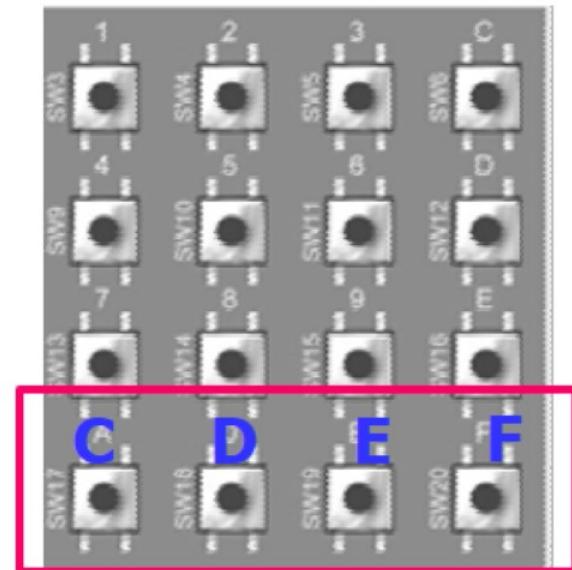
## Design 2: keyboard (5/6)

```
4'b0111: // 4th row
case(kc)
    4'b1110: begin    press = 1'b1;
                  scan_code = 4'hC;
                end // C
    4'b1101: begin    press = 1'b1;
                  scan_code = 4'hD;
                end // D
    4'b1011: begin    press = 1'b1;
                  scan_code = 4'hE;
                end // E
    4'b0111: begin    press = 1'b1;
                  scan_code = 4'hF;
                end // F
    default: begin   press = 1'b0;
                  scan_code = 4'h0;
                end // default
endcase
```



# Design 2: keyboard (6/6)

```
    default: begin      press = 1'b0;  
        scan_code = 4'h0;  
    end  
endcase  
end  
endmodule
```

# Design 3: key\_buffer (1/7)

---

```
module key_buffer(clk, rst, press, scan_code,
buf_flag_1, key_buf_code_1, buf_flag_2, key_buf_code_2, add_1, add_2, sum);

    input    clk, rst, press;
    input    [3:0] scan_code;

    output   reg [5:0] buf_flag_1; // 6 numbers
    output   reg [23:0] key_buf_code_1;

    output   reg [5:0] buf_flag_2; // 6 numbers
    output   reg [23:0] key_buf_code_2;

    output   reg [19:0] add_1, add_2;
    output   reg [20:0] sum;
```

1. press為1時表示keyboard有按鍵被按下。
2. scan\_code[3:0]為所按下之鍵的二進位編碼。
3. buf\_flag\_1[5:0] & buf\_flag\_2[5:0]為記錄buffer電路中每個位置是否有數字存入。
4. key\_buf\_code\_1[23:0] & key\_buf\_code\_2[23:0]為存放6個數字之24位元buffer電路，每個數字4個位元。
5. add\_1[19:0] & add\_2[19:0] 為欲相加之兩個數字，sum[20:0] 為相加後之結果。

## Design 3: key\_buffer (2/7)

---

```
reg cal_state;
// cal_state=0, add_1
// cal_state=1, add_2
// sum = add_1 + add_2

reg [3:0] decimal_num;
integer i, j;
```

1. cal\_state記錄目前所輸入之值為add\_1 (cal\_state=0)或是add2 (cal\_state=1)。
2. decimal\_num紀錄key\_buf\_code\_1[23:0] & key\_buf\_code\_2[23:0]中所存放的某一個4-bit數字之值。

# Design 3: key\_buffer (3/7)

---

```
always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst) begin
        buf_flag_1 = 6'b000000;      初始時，buffer電路是空的
        key_buf_code_1 = 24'h000000;

        buf_flag_2 = 6'b000000;      初始時，buffer電路是空的
        key_buf_code_2 = 24'h000000;


        add_1 = 20'd0;
        add_2 = 20'd0;
        sum = 21'd0;

        cal_state = 1'b0; // add_1
    end
```
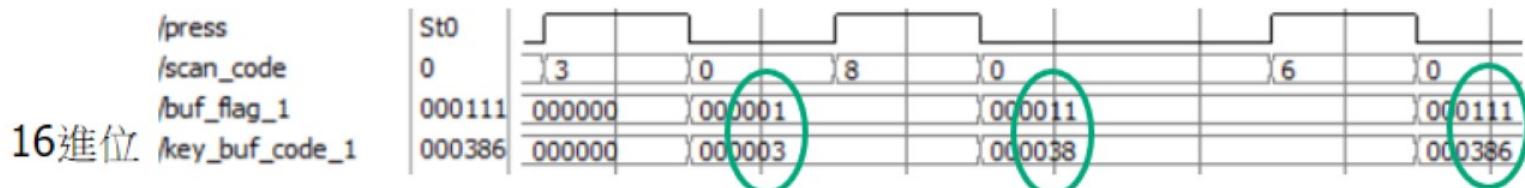
# Design 3: key\_buffer (4/7)

若有0-9鍵按下，數字將存入buffer，  
buf\_flag\_1[0]設為1，原buf\_flag\_1[4:0]之值左移

所按之鍵的二進位編碼scan\_code[3:0]存入key\_buf\_code\_1[3:0]，原本的[23:20]左移出buffer，[19:0]左移1個數字(4個位元)



else

```
if (press == 1'b1) begin
    if (scan_code >= 4'h0 && scan_code <= 4'h9) begin // key 0-9
        if (cal_state == 1'b0) begin // add_1
            buf_flag_1 = {buf_flag_1[4:0], 1'b1};
            key_buf_code_1[23:0] =
                {key_buf_code_1[19:0], scan_code};
        end
    end
end
end
```

由cal\_state決定資料是要存入key\_buf\_code\_1或是key\_buf\_code\_2

## Design 3: key\_buffer (5/7)

---

```
else if (scan_code == 4'hc) begin // key C, "+"
    cal_state =          // to add_2
end
```

若有“+”鍵按下，將add\_1 (cal\_state=0) 切換  
至add\_2 (cal\_state=1)

## Design 3: key\_buffer (6/7)

```
else if (scan_code == 4'hd) begin // key D, "=", sum = add_1 + add_2  
    產生add_1  
    for (i=0; i < 6; i=i+1) begin  
        decimal_num = 4'd0;  
        if (buf_flag_1[i] == 1'b1) begin  
            for (j=0; j < 4; j=j+1) 擷取key_buf_code_1中4-bit之資料  
                decimal_num[j] = key_buf_code_1[i*4+j];  
            add_1 = add_1 + decimal_num * (10**i);  
        end  
    end
```

產生add\_2

buf_flag_1	000111	000111						
key_buf_code_1	000386	000386						
buf_flag_2	000011	000001	000011					
key_buf_code_2	000092	000099	000092					
'add_1	386	0						386
'add_2	92	0						92
sum	478	0						478

end

sum =

若有“=”鍵按下，先將被加數BCD編碼轉換為add\_1之二進位編碼，再將加數BCD編碼轉換為add\_2之二進位編碼，最後將add\_1與add\_2相加，存至sum

# Design 3: key\_buffer (7/7)

若有“Clr”鍵按下，清除所有資料，類似reset的動作

```
else if (scan_code == 4'he) begin // key E, clear  
    buf_flag_1 = 6'b000000;  
    key_buf_code_1 = 24'h000000;  
  
    buf_flag_2 = 6'b000000;  
    key_buf_code_2 = 24'h000000;  
  
    add_1 = 20'd0;  
    add_2 = 20'd0;  
    sum = 21'd0;  
  
    cal_state = 1'b0; // to add_1  
end  
end  
endmodule
```

# Design 4: keyboard\_top (1/2)

```
module keyboard_top (clk, rst, kc_sel, kr_sel,  
press, scan_code,  
buf_flag_1, key_buf_code_1,  
buf_flag_2, key_buf_code_2,  
add_1, add_2, sum);  
  
    input clk, rst;  
    input [3:0] kc_sel;  
    output [3:0] kr_sel;  
    output press;  
    output [3:0] scan_code;  
  
    output [5:0] buf_flag_1;  
    output [23:0] key_buf_code_1;  
    output [5:0] buf_flag_2;  
    output [23:0] key_buf_code_2;  
  
    output [19:0] add_1, add_2;  
    output [20:0] sum;
```

此為產生波形，模擬電路行為  
之用，有需要再設計。

## Design 4: keyboard\_top (2/2)

---

```
kr_scan      m1(clk, rst, kr_sel);  
keyboard     m2(kr_sel, kc_sel, press, scan_code);  
key_buffer   m3(clk, rst, press, scan_code,  
                buf_flag_1, key_buf_code_1,  
                buf_flag_2, key_buf_code_2,  
                add_1, add_2, sum);  
endmodule
```

# Design 5: keyboard\_top\_tb (1/4)

```
`timescale 1ns/100ps

module keyboard_top_tb;
    parameter CLK_CYCLE = 10; // 10 ns

    reg clk, rst;
    reg [3:0] kc_sel;
    wire [3:0] kr_sel;          此為產生波形，模擬電路行為
                                之用，有需要再設計。

    wire press;
    wire [3:0] scan_code;

    wire [5:0] buf_flag_1;
    wire [23:0] key_buf_code_1;
    wire [5:0] buf_flag_2;
    wire [23:0] key_buf_code_2;

    wire [19:0] add_1, add_2;
    wire [20:0] sum;
```

## Design 5: keyboard\_top\_tb (2/4)

---

```
keyboard_top m1(clk, rst, kc_sel, kr_sel,  
                  press, scan_code,  
                  buf_flag_1, key_buf_code_1,  
                  buf_flag_2, key_buf_code_2,  
                  add_1, add_2, sum);  
  
// clock generation  
always begin  
    clk = 0; #(CLK_CYCLE/2);  
    clk = 1; #(CLK_CYCLE/2);  
end  
  
//reset generation  
initial begin  
    rst = 1'b1;  
    kc_sel = 4'b0000;  
    #10 rst = 1'b0;  
end
```

待測電路

# Design 5: keyboard\_top\_tb (3/4)

```
initial begin
    #45 kc_sel = 4'b0111; 輸入按鍵3
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #10 kc_sel = 4'b1110; 輸入按鍵8
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #20 kc_sel = 4'b1011; 輸入按鍵6
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #50 kc_sel = 4'b1110; 輸入按鍵+
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #20 kc_sel = 4'b1101; 輸入按鍵9
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #10 kc_sel = 4'b1011; 輸入按鍵2
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #20 kc_sel = 4'b1101; 輸入按鍵=
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #30 kc_sel = 4'b1011; 輸入按鍵Clr
    #10 kc_sel = 4'b0000;
    #60 $finish;
end
```

若改用Quartus II模擬  
手動產生以下輸入信號值

# Design 5: keyboard\_top\_tb (4/4)

---


文字訊息輸出

```
always @ (posedge clk) begin
    $display ("%d ns: press:%d, scan_code:%h, buf_flag_1:%b,
key_buf_code_1:%h, buf_flag_2:%b, key_buf_code_2:%h,
add_1:%6d, add_2:%6d, sum:%7d", $stime, press, scan_code,
buf_flag_1, key_buf_code_1,
buf_flag_2, key_buf_code_2,
add_1, add_2, sum);
end
endmodule
```


# 模擬結果之文字訊息輸出

輸入按鍵3 3存入buffer  
輸入按鍵8 8存入buffer  
輸入按鍵6 6存入buffer  
輸入按鍵+ 175 ns: press:0, scan\_code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:000000, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
15 ns: press:0, scan\_code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:000000, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
2 1: 000000, key\_buf\_code\_1:000000, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
3 code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:000000, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
4 code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:000000, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
5 code:3, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:000000, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
6 code:0, buf\_flag\_1:000001, key\_buf\_code\_1:000003, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
7 code:8, buf\_flag\_1:000001, key\_buf\_code\_1:000038, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
8 code:0, buf\_flag\_1:000001, key\_buf\_code\_1:000038, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
9 code:0, buf\_flag\_1:000001, key\_buf\_code\_1:000038, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
10 ns: press:1, scan\_code:6, buf\_flag\_1:000011, key\_buf\_code\_1:000038, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
115 ns: press:0, scan\_code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
125 ns: press:0, scan\_code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
135 ns: press:0, scan\_code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
14 code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
15 code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
16 code:0, buf\_flag\_1:000000, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0  
175 ns: press:0, scan\_code:0, buf\_flag\_1:0000111, key\_buf\_code\_1:0000386, buf\_flag\_2:000000, key\_buf\_code\_2:000000, add\_1: 0, add\_2: 0, sum: 0


# 模擬波形圖 (1/5)

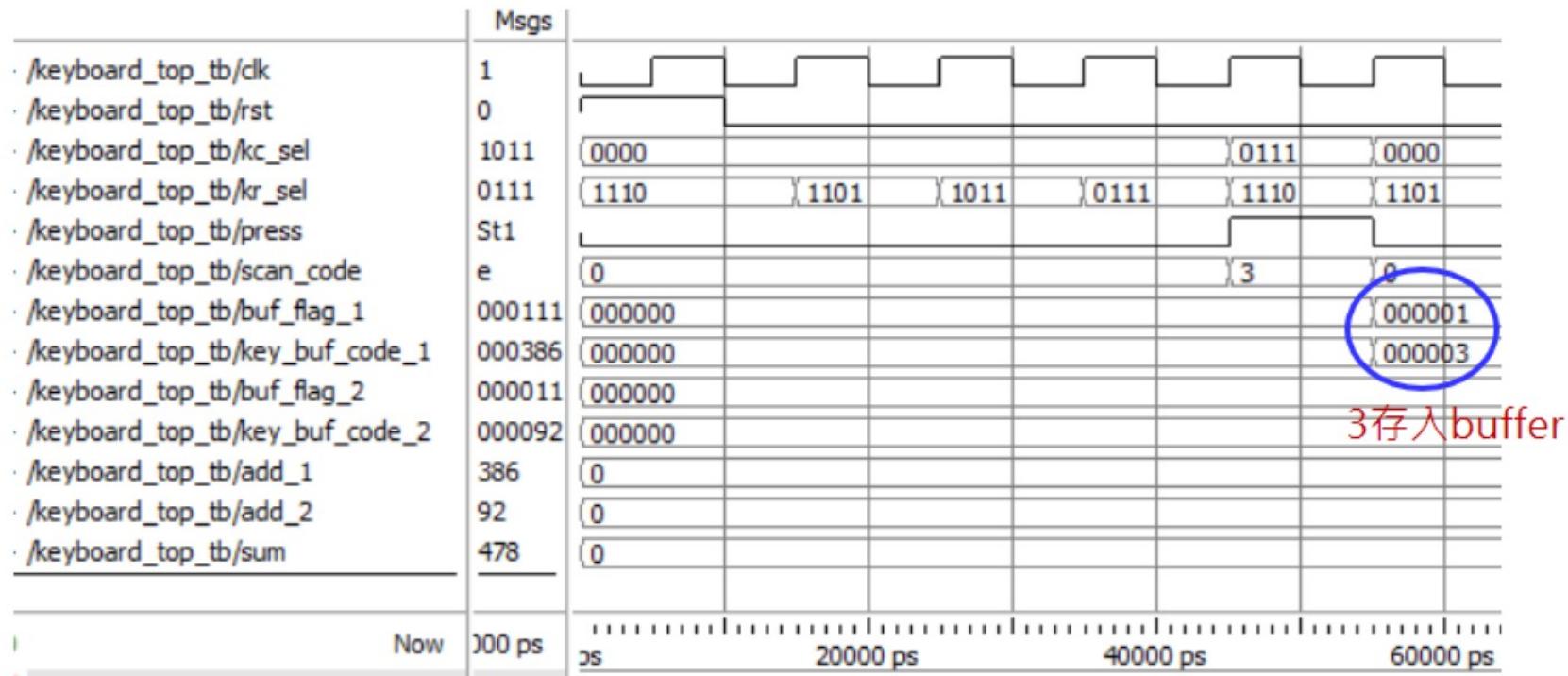


# 模擬波形圖 (2/5)

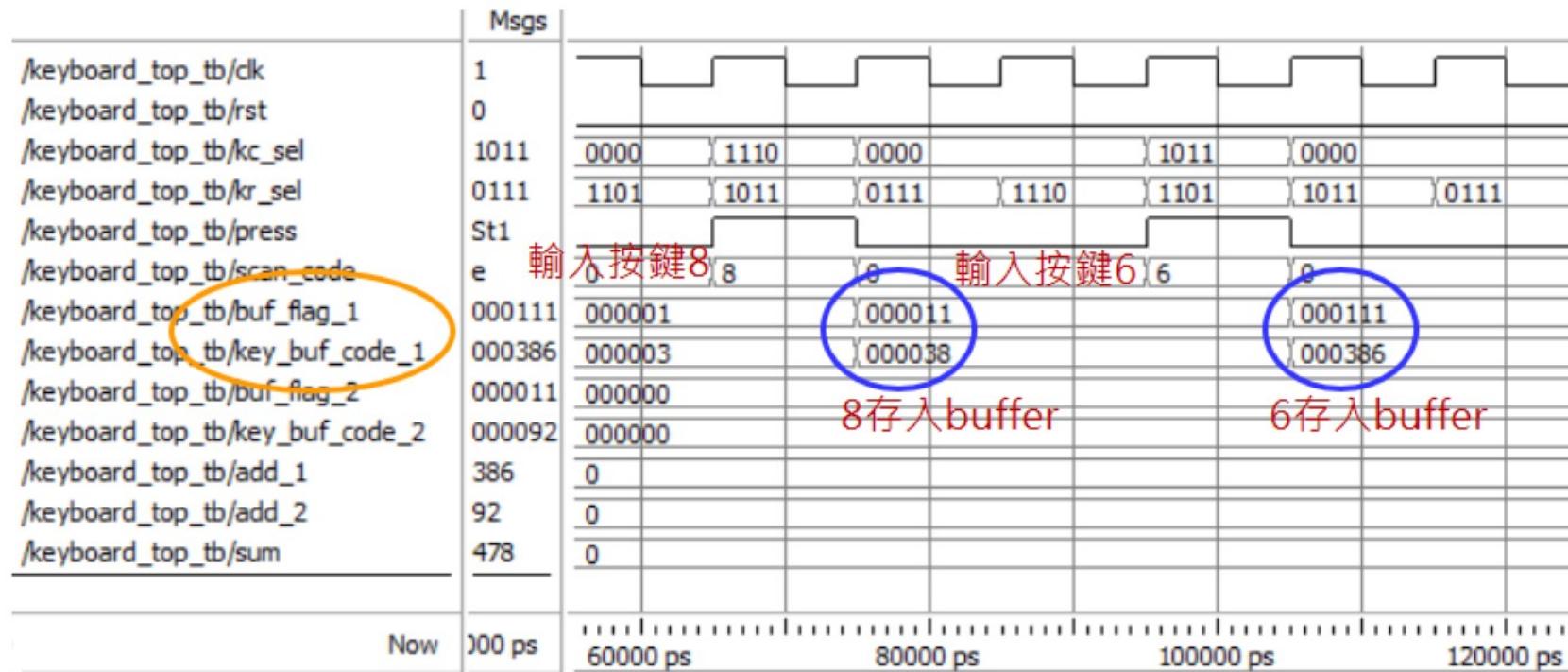

# 模擬波形圖 (3/5)

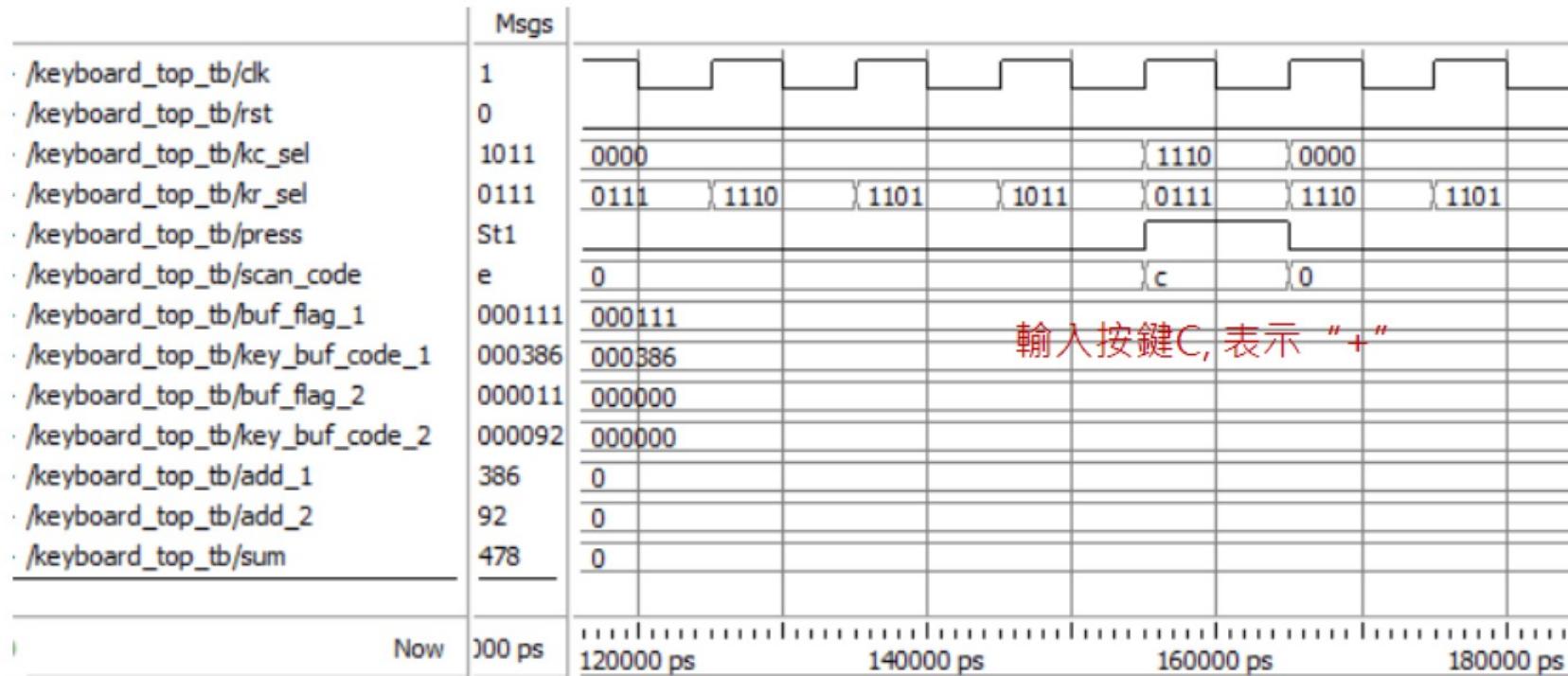


# 模擬波形圖 (4/5)

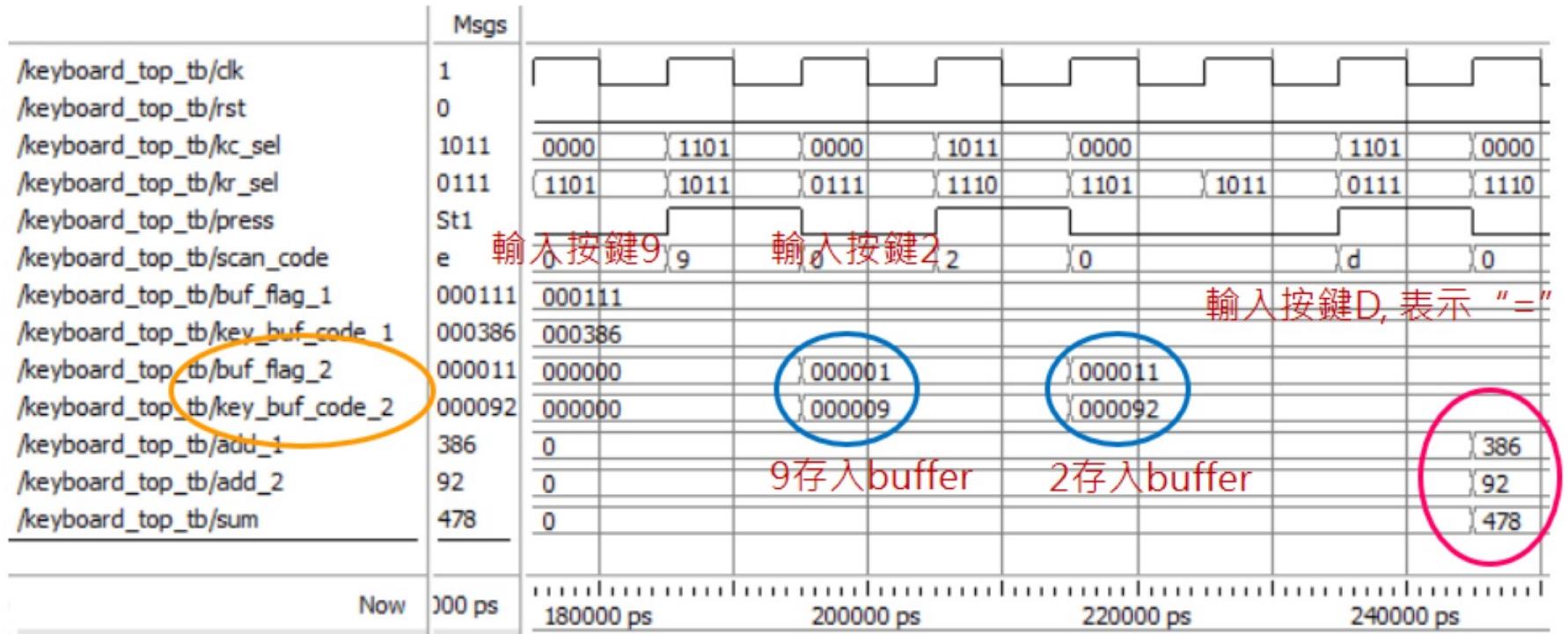

運算結果  
 $386 + 92 = 478$

# 模擬波形圖 (5/5)

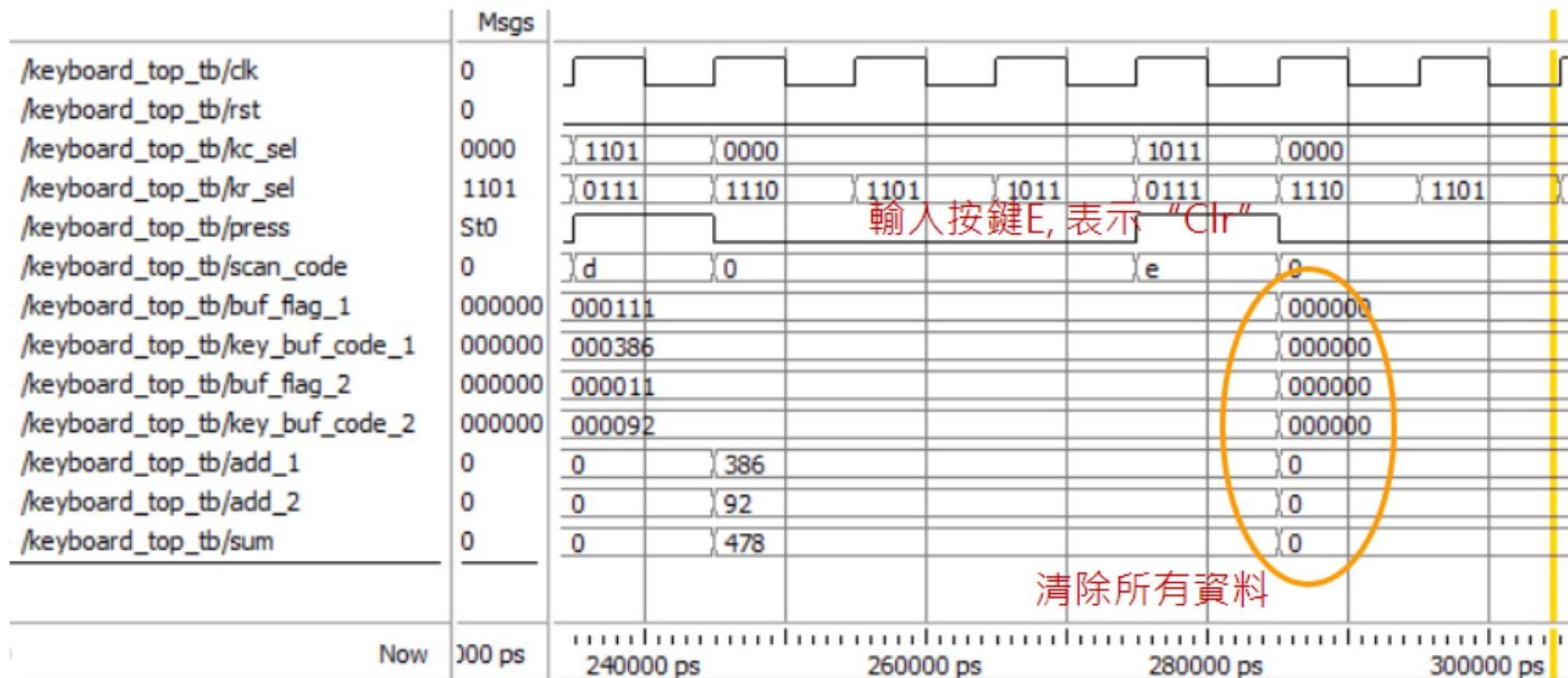


# File List for Simulation

---

## ■ Verilog files

- kr\_scan.v (產生列掃描的信號)
- keyboard.v (產生按鍵編碼)
- key\_buffer.v (將按鍵資料送入buffer，並執行加法運算)
- keyboard\_top.v (最上層top電路)

# keyboard2\_top 電路圖

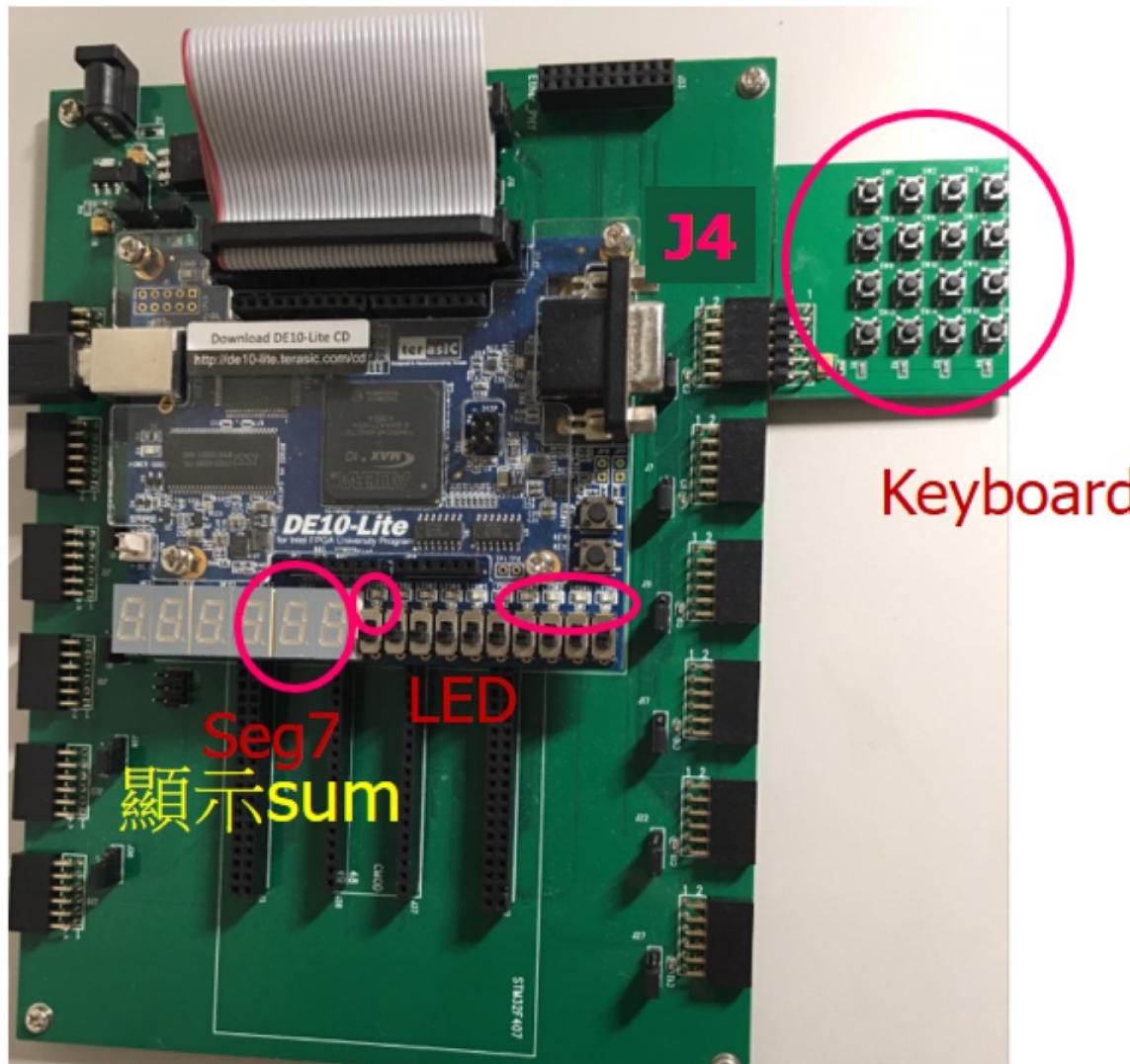

# File List for Quartus

---

## ■ Verilog files

- freq\_div.v (二的次方之除頻電路)
- num\_to\_seg7\_0\_F.v (16進位數字轉Seg7編碼)
- kr\_scan.v (產生列掃描的信號)
- keyboard.v (產生按鍵編碼)
- bin2bcd.v (將8-bit二進位編碼轉為12-bit BCD編碼)
- key\_buffer.v (將按鍵資料送入buffer，並執行加法運算)
- keyboard2\_top.v (最上層top電路)

# Design 6: 修改 key\_buffer.v

修改 keyboard\_top 所使用之 key\_buffer, 減少輸出信號

```
module key_buffer(clk, rst, press, scan_code,
buf_flag_1, key_buf_code_1, buf_flag_2, key_buf_code_2, add_1, add_2, sum);  
  
    input    clk, rst, press;  
    input    [3:0] scan_code;  
  
    output   reg [5:0] buf_flag_1; // 6 numbers  
    output   reg [23:0] key_buf_code_1;  
  
    output   reg [5:0] buf_flag_2; // 6 numbers  
    output   reg [23:0] key_buf_code_2;  
  
    output   reg [19:0] add_1, add_2;  
    output   reg [20:0] sum;
```

此為產生波形，模擬電路行為之用。

此為燒錄至實驗板，驗證電路行為之用。

```
module key_buffer(clk, rst, press, scan_code, sum);  
  
    input    clk, rst, press;  
    input    [3:0] scan_code;  
  
    reg [5:0] buf_flag_1; // 6 numbers  
    reg [23:0] key_buf_code_1;  
  
    reg [5:0] buf_flag_2; // 6 numbers  
    reg [23:0] key_buf_code_2;  
  
    reg [19:0] add_1, add_2;  
    output  reg [20:0] sum;
```

## Design 7: keyboard2\_top (1/3)

---

```
module keyboard2_top (clk, rst, J4_col, J4_row, press, scan_code,  
seg7_0, seg7_0_dpt, seg7_1, seg7_1_dpt, seg7_2, seg7_2_dpt);  
  
    input clk, rst;  
    input [3:0] J4_col;  
    output [3:0] J4_row;  
    output press;  
    output [3:0] scan_code;  
    output [6:0] seg7_0, seg7_1, seg7_2;  
    output seg7_0_dpt, seg7_1_dpt, seg7_2_dpt;  
  
    wire [3:0] kr_sel, kc_sel;
```

## Design 7: keyboard2\_top (2/3)

---


```
assign J4_row[0] = kr_sel[0];
assign J4_row[1] = kr_sel[1];
assign J4_row[2] = kr_sel[2];
assign J4_row[3] = kr_sel[3];
assign kc_sel[0] = J4_col[0];
assign kc_sel[1] = J4_col[1];
assign kc_sel[2] = J4_col[2];
assign kc_sel[3] = J4_col[3];

wire clk_key;
wire [20:0] sum;          運算結果, 輸出8-bit (0-255)
wire [11:0] key_buf_code; 顯示12-bit(3-digit)於seg7
```

# Design 7: keyboard2\_top (3/3)

```
freq_div      #(21)  m0(clk, ~rst, clk_key);  
kr_scan        m1(clk_key, ~rst, kr_sel);  
keyboard       m2(kr_sel, kc_sel, press, scan_code);  
  
// ***          注意 ~rst  
key_buffer    m3( );  
bin2bcd        m7(sum[7:0], key_buf_code[11:0]);  
// ***          8-bit 運算結果 sum[7:0], 轉為12-bit BCD編碼 key_buf_code[11:0]  
  
num_to_seg7_0_F  m4(1,  
num_to_seg7_0_F  m5(1,  
num_to_seg7_0_F  m6(1,  
endmodule
```

# keyboard2\_top 電路圖

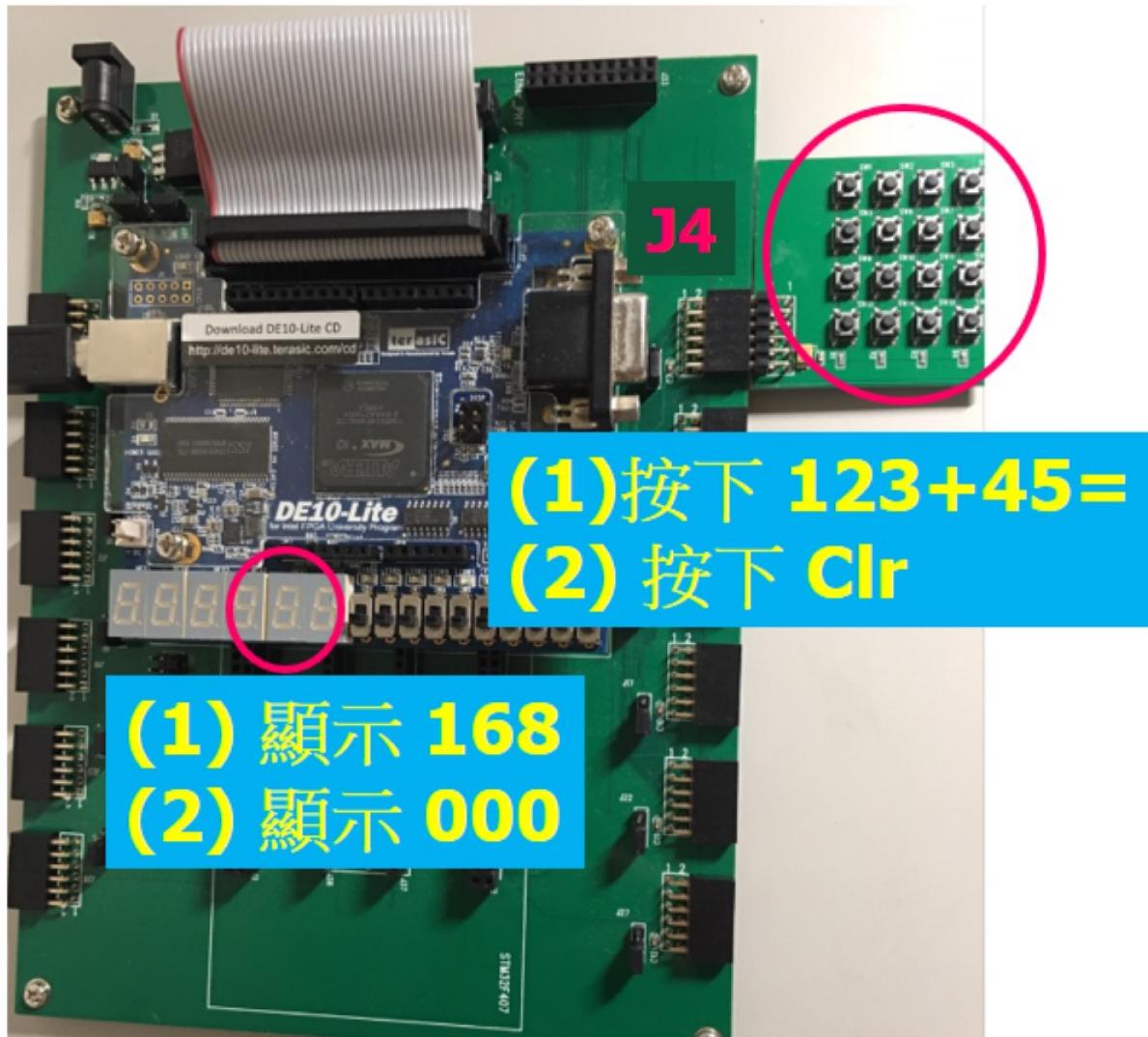

## 實驗結果驗收

---

- 請老師或助教驗收 keyboard2\_top 電路於實驗板顯示之結果
- 計算  $123+45=168$